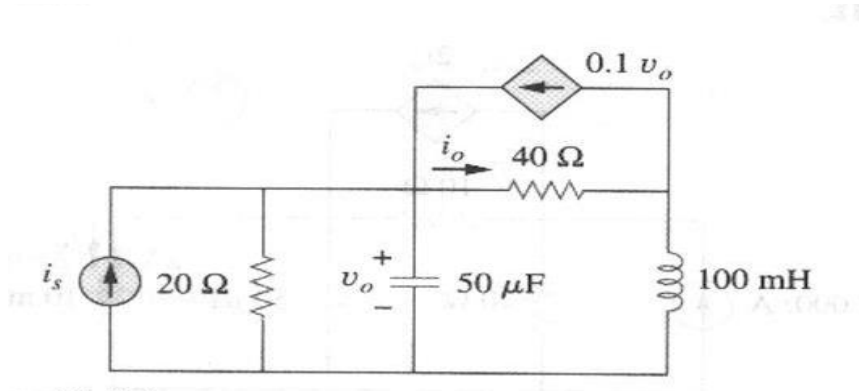



TALLER N°2

VOLTAJES DE NODO

1. Hallar V_0 e i_0 usando voltajes de nodo. Sea $i_s = 6 \cos(200t + 15^\circ) \text{ A}$



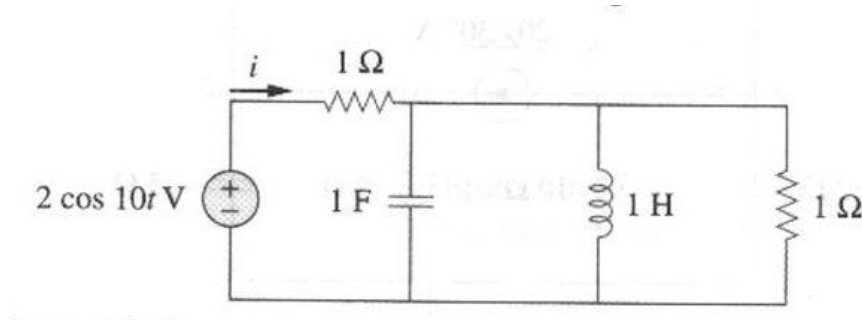2. Hallar el voltaje en cada uno de los nodos , usando el método voltajes de nodo



CONDICIONES

- Puede ser realizado en parejas
- La fecha de entrega es el domingo 13 de abril
- Escanean los cálculos y generan un archivo de word ordenado y me lo envían por correo electrónico:
dianadominguez6219@correo.itm.edu.co
- Si tiene alguna duda, comuníquense