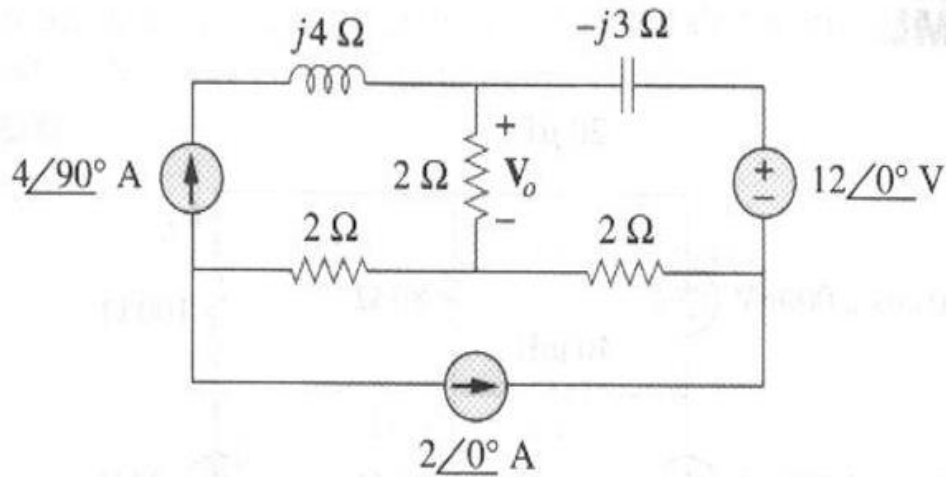


TALLER N°3

CIRCUITOS EN AC

1. Teniendo En cuenta los siguientes circuitos, resolver por los tres métodos hallar: voltaje y la corriente en la bobina



2. Plantear las ecuaciones del siguiente circuito (por corrientes de malla)

