


TALLER N° 4

TRANSISTORES

1. Dada la información de la figura, siendo

$I_B = 40\mu A$ y $\beta = 80$. calcular


- a. I_C
- b. R_C
- c. R_B
- d. V_{CE}

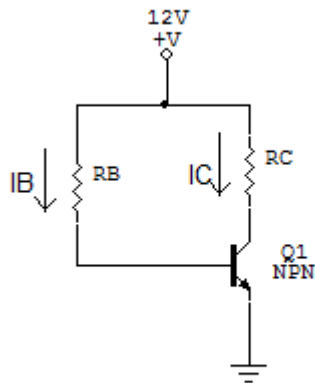

2. Dada la información de la figura, siendo


$I_C = 2mA$ y $\beta = 80$. calcular

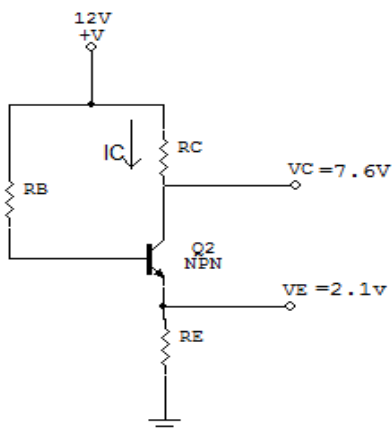- a. R_E
- b. R_C
- c. R_B
- d. V_{CE}
- e. V_B



3. Con los datos de la figura e $I_B = 20\mu A$

- a. B
- b. V
- c. R_B

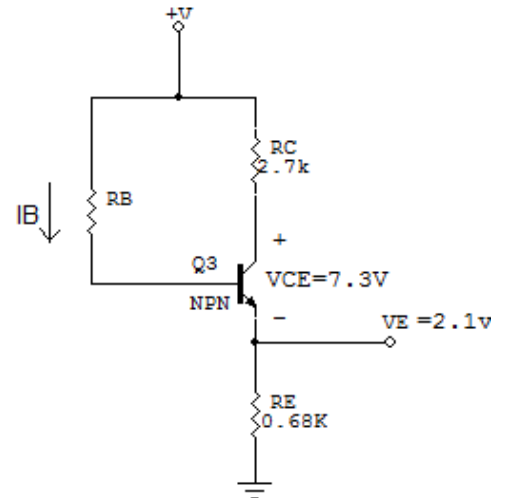

4. Con los datos de la figura e $I_B = 20\mu A$ y $\beta = 100$

- a. I_C
- b. V_E
- c. V
- d. V_{CE}
- e. V_B
- f. R_1

