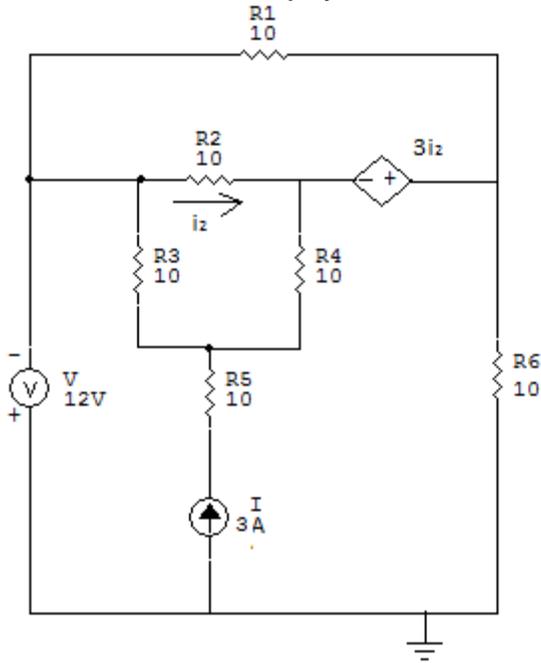



TALLER N°3 VOLATEJES DE NODO Y CORRIENTES DE MALLA

1. Hallar el voltaje y la corriente en cada una de las resistencias usando voltajes de nodos



	I	V
R ₁		
R ₂		
R ₃		
R ₄		
R ₅		
R ₆		

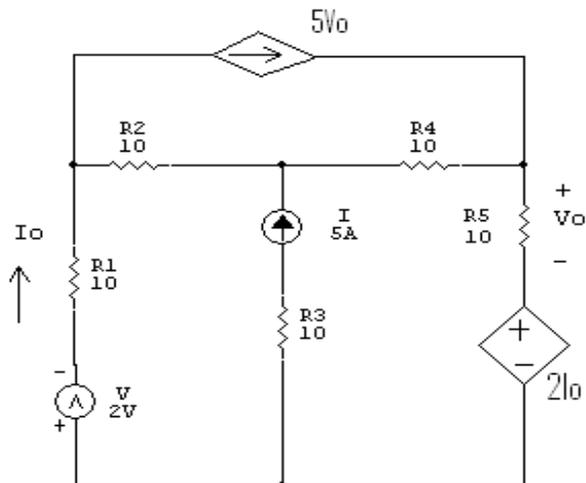2. Hallar el voltaje y la corriente en cada una de las resistencias usando corrientes de malla



	I	V
R ₁		
R ₂		
R ₃		
R ₄		
R ₅		

Circuitos 1

TENGAN EN CUENTA QUE NO SON LOS VOLTAJES DEL NODO, SON EL VOLTAJE EN CADA UNA DE LAS RESISTENCIAS Y QUE ES LA CORRIENTE EN CADA UNA DE LAS RESISTENCIAS