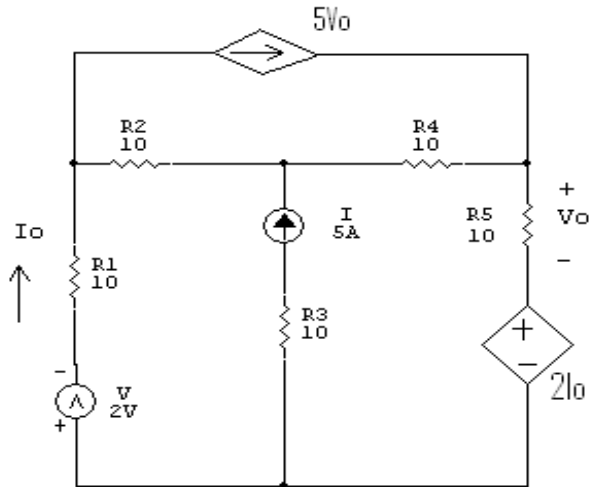


Circuitos 1


TALLER FINAL

1. Hallar el voltaje y la corriente en cada una de las resistencias de la figura 1 usando corrientes de malla (VALE 1.5). Llenar la tabla 1



	I	V
R_1		
R_2		
R_3		
R_4		
R_5		
R_6		

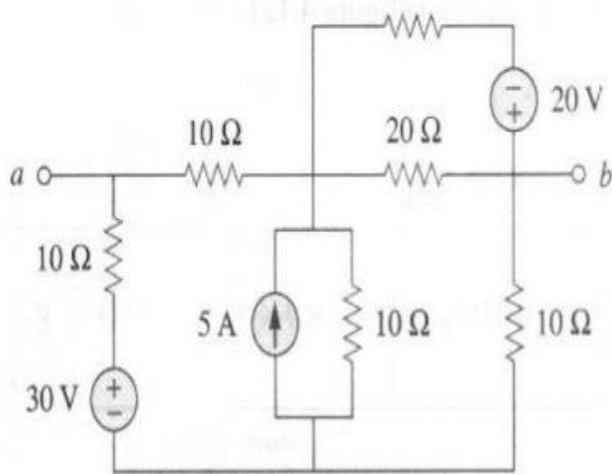
2. Hallar el equivalente de Thévenin entre a y b, en el circuito de la figura 2. (VALE 1.5). Llenar la tabla 2



V_{TH}	R_{TH}

3. Consulte como se realiza transformación de delta a estrella y de estrella a delta (VALE 0.5)
4. Teniendo en cuenta la consulta realizada en el punto 3. Hallar la resistencia total del circuito de la figura 3 (VALE 1.5)

Circuitos 1

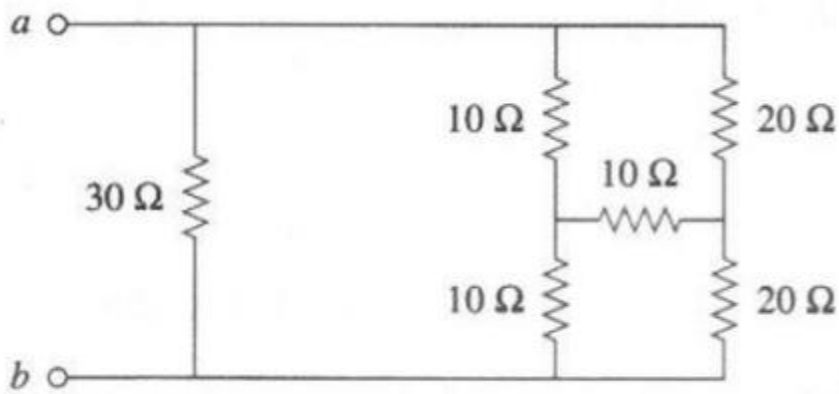

OBSERVACIONES

1. El taller es realizado a mano, en parejas (DOS)
2. Fecha de entrega es mayo 25 al INICIO de clase
3. Debe realizar todos los cálculos
4. Si esta desorganizado NO lo califico